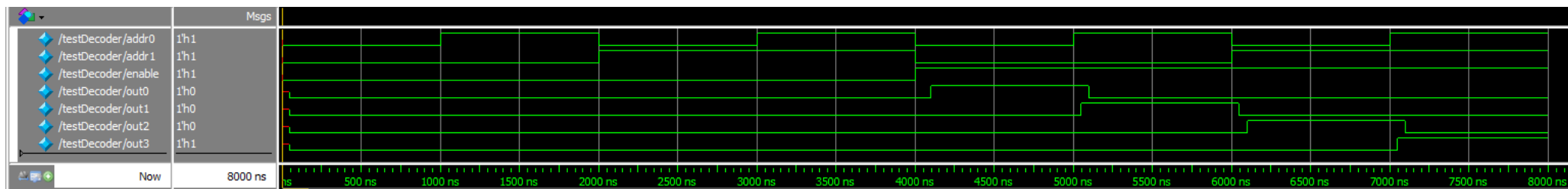


Shane Skikne

CompArch HW2


Decoder:

```
# En A0 A1 | O0 O1 O2 O3 | Expected Output
# 0 0 0 | 0 0 0 0 | All false
# 0 1 0 | 0 0 0 0 | All false
# 0 0 1 | 0 0 0 0 | All false
# 0 1 1 | 0 0 0 0 | All false
# 1 0 0 | 1 0 0 0 | O0 Only
# 1 1 0 | 0 1 0 0 | O1 Only
# 1 0 1 | 0 0 1 0 | O2 Only
# 1 1 1 | 0 0 0 1 | O3 Only
# 0 ns
# 8400 ns
```



4:1

```
-----  
# A0 A1 I0 I1 I2 I3 | O | Expected Output  
# 0 0 0 1 1 1 | 0 | Just in0  
# 0 0 1 0 0 0 | 1 | Just in0  
# 1 0 1 0 1 1 | 0 | Just in1  
# 1 0 0 1 0 0 | 1 | Just in1  
# 0 1 1 1 0 1 | 0 | Just in2  
# 0 1 0 0 1 0 | 1 | Just in2  
# 1 1 1 1 1 0 | 0 | Just in3  
# 1 1 0 0 0 1 | 1 | Just in3  
# 0 ns  
# 8400 ns
```

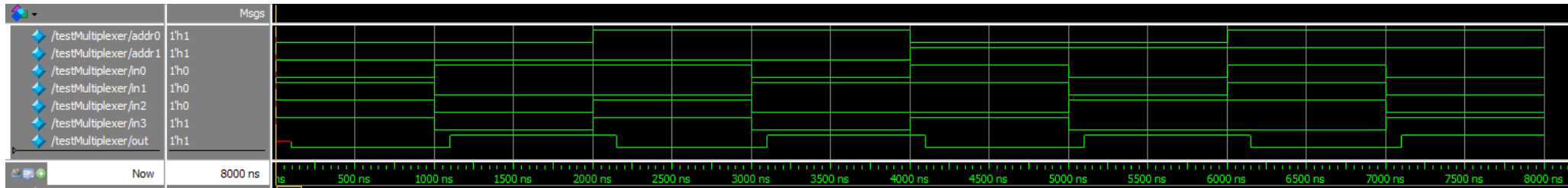

Adder

```
# a b carryin | sum carryout | Expected Output
# 0 0 0      | 0 0      | 0 and 0
# 0 0 1      | 1 0      | 1 and 0
# 0 1 0      | 1 0      | 1 and 0
# 0 1 1      | 0 1      | 0 and 1
# 1 0 0      | 1 0      | 1 and 0
# 1 0 1      | 0 1      | 0 and 1
# 1 1 0      | 0 1      | 0 and 1
# 1 1 1      | 1 1      | 1 and 1
# 0 ns
# 8400 ns
```

